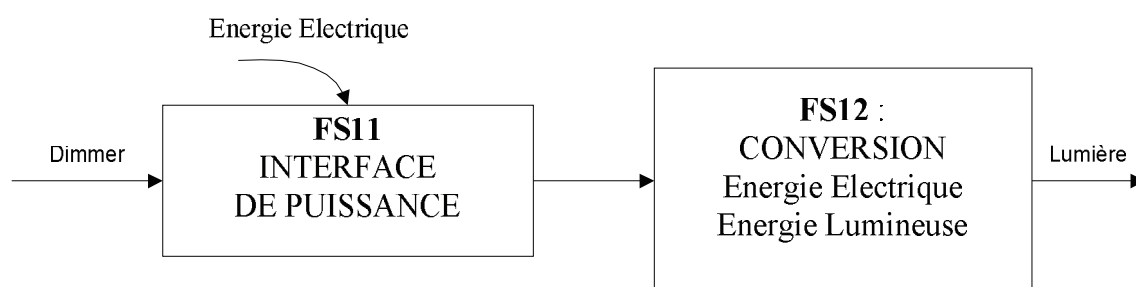


## 2 DESCRIPTION DES FONCTIONS PRINCIPALES

### 2.1 FP1 Produire de la lumière

<b>FP1</b> <b>Produire de la lumière</b>		En utilisant une ampoule à filament on produit plus ou moins de lumière.
<b>ENTRÉES</b>	VL	Source de tension continue 12V / 20W
	Dimmer	Signal binaire de rapport cyclique variable
<b>SORTIE</b>	Lumière	Faisceau lumineux d'intensité variable

#### 2.1.1 Schéma fonctionnel de second degré :



#### 2.1.2 Schéma structurel :

